

Άσκηση 4.40

```
module    binary_adder(Sum, C4, A, B, C0);  
  output  [3:0] Sum;  
  output  C4;  
  input    [3:0] A, B;  
  input    C0;  
  assign  {C4, Sum} = (C0)? (A - B) : (A + B);  
endmodule
```